

الخميس 04 ماي 2023	الفرض في الفصل الثالث في مادة	ثانوية :
التوقيت: 1 سا	"الهندسة الكهربائية"	القسم: 2 هك

التمرين 01: (4ن)

خصائص محرك كهربائي 3 أطوار هي : $P_U = 0,37 \text{ KW}$, $I_n = 1,12 \text{ A}$

ثم ضبط تيار الضبط (I_r) الخاص بالمرحل الحراري (قسم 10A) $I_r = I_n$

التيار ادنى لاعتاق المرحل الحراري I_d ($I_{dec(min)}$) هو $I_d = 5 I_r$

1- مستعينا بوثيقة الصانع رقم 01 استخرج زمن الاعتاق المرحل الحراري (ظروف العمل: تشغيل متوازن 3 اطوار بعد مرور مطول لتيار الضبط في حالة السخونة). (2ن)

2- المحرك يصل الى السرعة الاسمية خلال 7,5 ثانية (زمن الاقلاع), تحقق من عدم اعتاق المرحل الحراري قبل الاعتاق. (استعين بنتيجة الجواب على السؤال السابق). و هل اختيار $I_d = 5 I_r$ كان مناسباً (2ن)

التمرين 02: (12ن)

الدارة المندمجة المستعملة هي SN74LS181N

1- ما اسم هذه الوحدة. (1ن)

2- ماهي العمليات التي تقوم بها (3ن)

3- املئ الفراغات على وثيقة الاجابة مستعينا بوثيقة الصانع رقم 02 (3ن)

4- املئ الفراغات على وثيقة الاجابة مستعينا بوثيقة الصانع رقم 02 (3ن)


5- املئ الفراغات على وثيقة الاجابة مستعينا بوثيقة الصانع رقم 02 (2ن)

التمرين 03: (4ن)

تعطى اللوحة الاشهارية لمحرك 3 الاطوار لا متزامن دائماً توترين للتشغيل: 380V/660V

1- ماذا تمثل كل من القيمة الصغرى و الكبرى. (2ن)

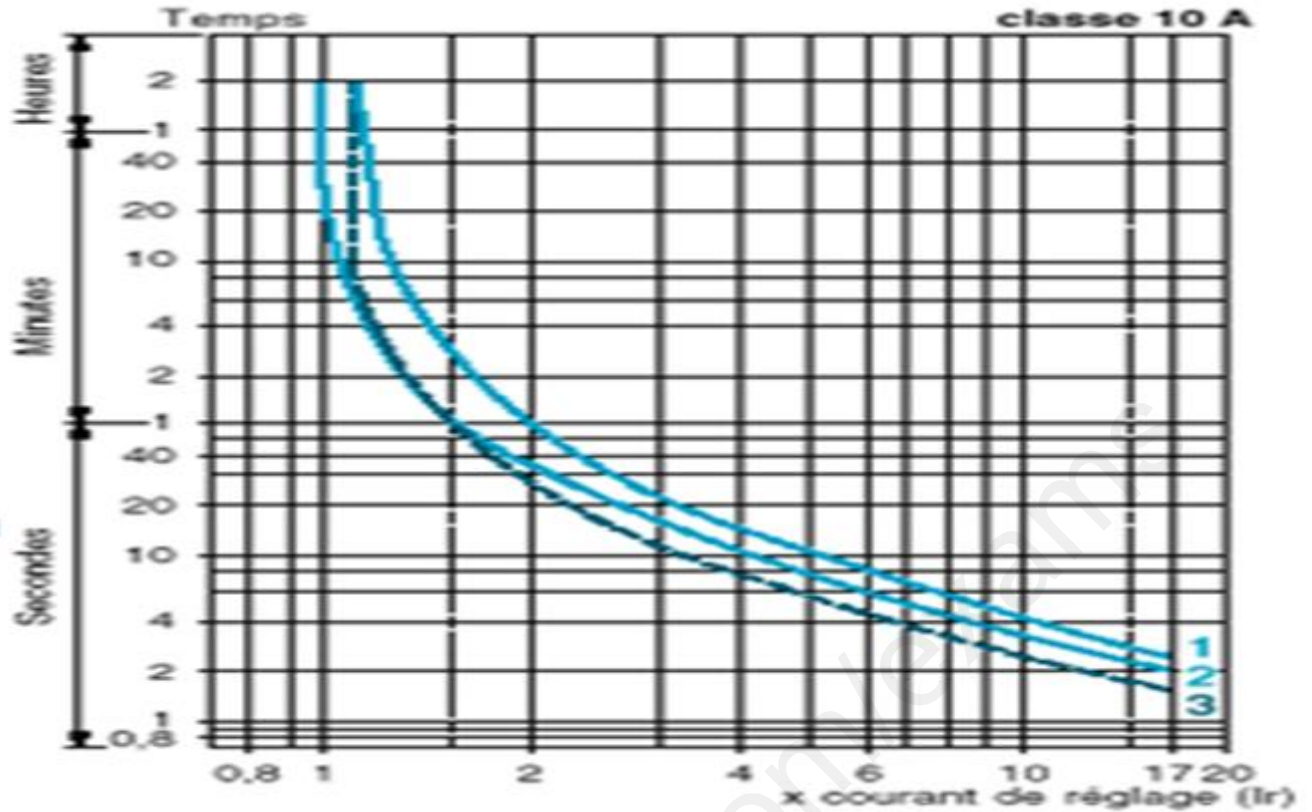2- كيف يتم اقران المحرك 3 الاطوار على شبكة التغذية 220V/380V و لماذا (2ن)




- 1 Fonctionnement équilibré, 3 phases, sans passage préalable du courant (à froid).
- 2 Fonctionnement sur les 2 phases, sans passage préalable du courant (à froid).
- 3 Fonctionnement équilibré 3 phases, après passage prolongé du courant de réglage (à chaud).


وثيقة الصانع رقم 02: جدول تشغيل الدارة المندمجة SN74LS181N:

Sélection S3 S2 S1 S0	Fonctions Logique (M=1)	Fonctions arithmétique (M=0)	
		Cn=0 (Sans retenue)	Cn=1 (avec retenue)
0 0 0 0	$F = \bar{A}$	F = A moins 1	F = A
0 0 0 1	$F = \bar{A} \cdot \bar{B}$	F = A.B moins 1	F = A . B
0 0 1 0	$F = \bar{A} + B$	F = A.B moins 1	F = $\bar{A} \cdot B$
0 0 1 1	$F = 1$	F = moins 1 (complément à 2)	F = 0
0 1 0 0	$F = \overline{\bar{A} + B}$	F = A plus (A+B)	F = A plus ($\bar{A} + B$) plus 1
0 1 0 1	$F = \bar{B}$	F = A.B plus (A+B)	F = A.B plus ($\bar{A} + B$) plus 1
0 1 1 0	$F = A \oplus B$	F = A moins B moins 1	F = A moins B
0 1 1 1	$F = A + \bar{B}$	F = A + \bar{B}	F = ($\bar{A} + B$) plus 1
1 0 0 0	$F = \bar{A} \cdot B$	F = A plus (A+B)	F = A plus (A+B) plus 1
1 0 0 1	$F = A \oplus B$	F = A plus B	F = A plus B plus 1
1 0 1 0	$F = B$	F = A.B plus (A+B)	F = $\bar{A}.B$ plus (A+B) plus 1
1 0 1 1	$F = A + B$	F = A + B	F = (A+B) plus 1
1 1 0 0	$F = 0$	F = A	F = A plus A plus 1
1 1 0 1	$F = A \cdot \bar{B}$	F = A.B plus A	F = A.B plus A plus 1
1 1 1 0	$F = A \cdot B$	F = A.B plus A	F = $\bar{A}.B$ plus A plus 1
1 1 1 1	$F = A$	F = A	F = A plus 1

3- املئ الفراغات:

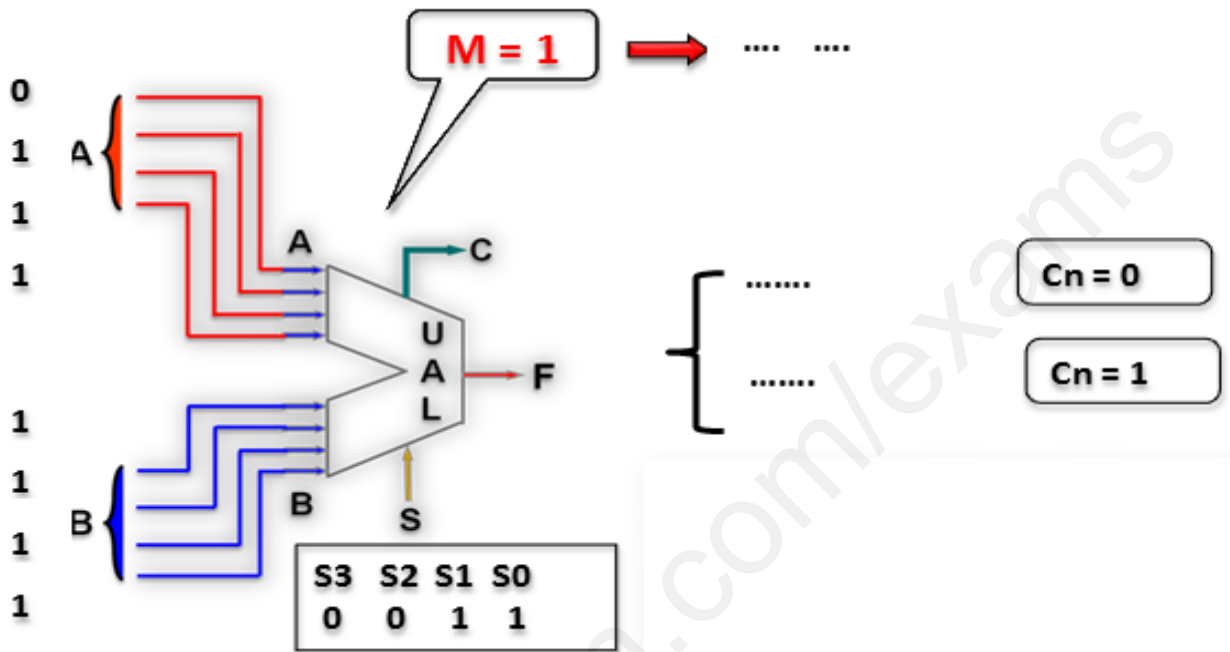

4- املئ الفراغات:

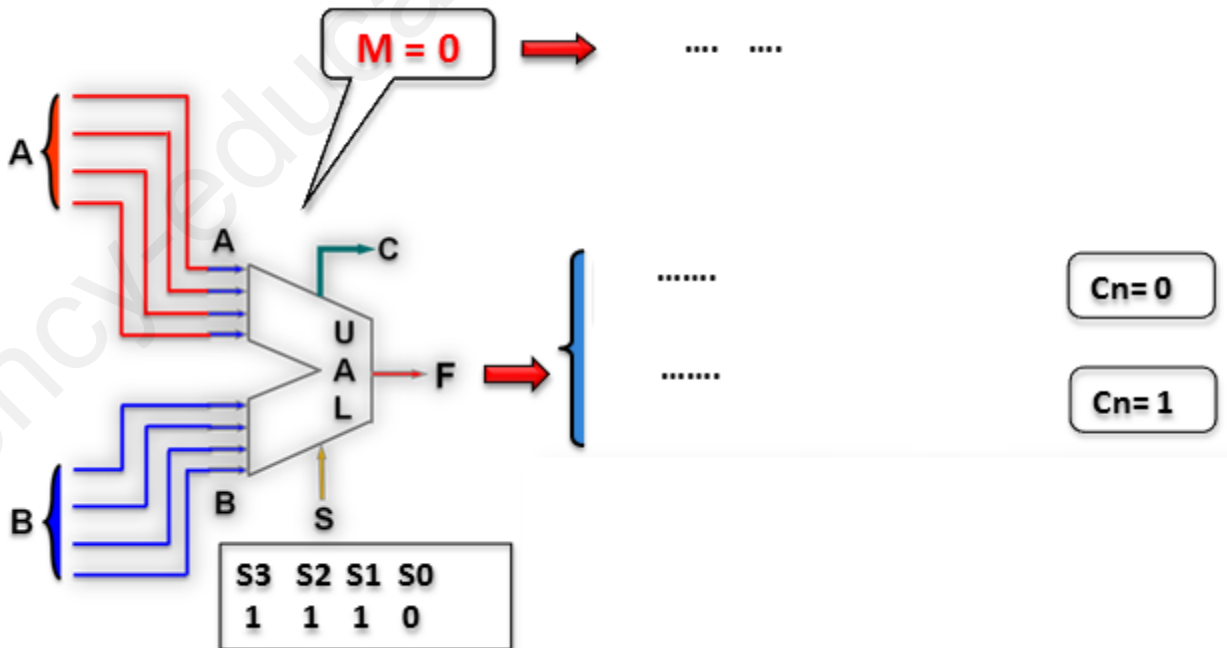



5- كيف تقرا هذه العبارة الموجودة في جدول تشغيل الدارة المندمجة: بالتفصيل:

$$F = A.B \text{ plus } (\bar{A}+B) \text{ plus } 1$$

حل الفرض الفصل الثالث

التمرين 01: (4ن)

- 1- استخراج زمن الاعتاق المرحل الحراري: عند بداية إقلاع المحرك اللاتزامني 3 اطوار تكون شدة تيار اقلاعه عالية ما بين 4 الى 8 مرات الشدة الاسمية للمحرك ثم تبدأ شدة تيار تتناقص الى أن تصل الى شدة الاسمية في زمن يسمى زمن الاقلاع. كما انه عند فترة الاقلاع يلاحظ سرعة تصاعدية مفاجئة. نعود الى شدة التيار نختار المرحل الحراري للمحرك بحيث ان زمن اعتاقه (الاعتاق يعني الافلات و يعني فتح دارة التحكم فبتالي منع وصول التيار الى المحرك) تكون اكبر بقليل من زمن الاقلاع حتى يتسنى للمحرك الاقلاع و المواصله. مستعينا بوثيقة الصانع رقم 01 (المنحى رقم 3 الضبط في حالة السخونة). باستعمال الاسقاط يكون زمن الافلات (زمن الاعتاق) هو 6 ثواني. (2ن)
- ملاحظة: (الشدة الاسمية للمحرك: I_N الشدة الطبيعية التي يعمل بها في ظروف طبيعية).

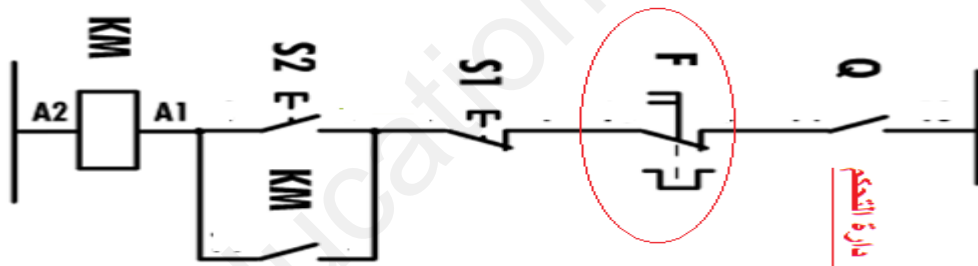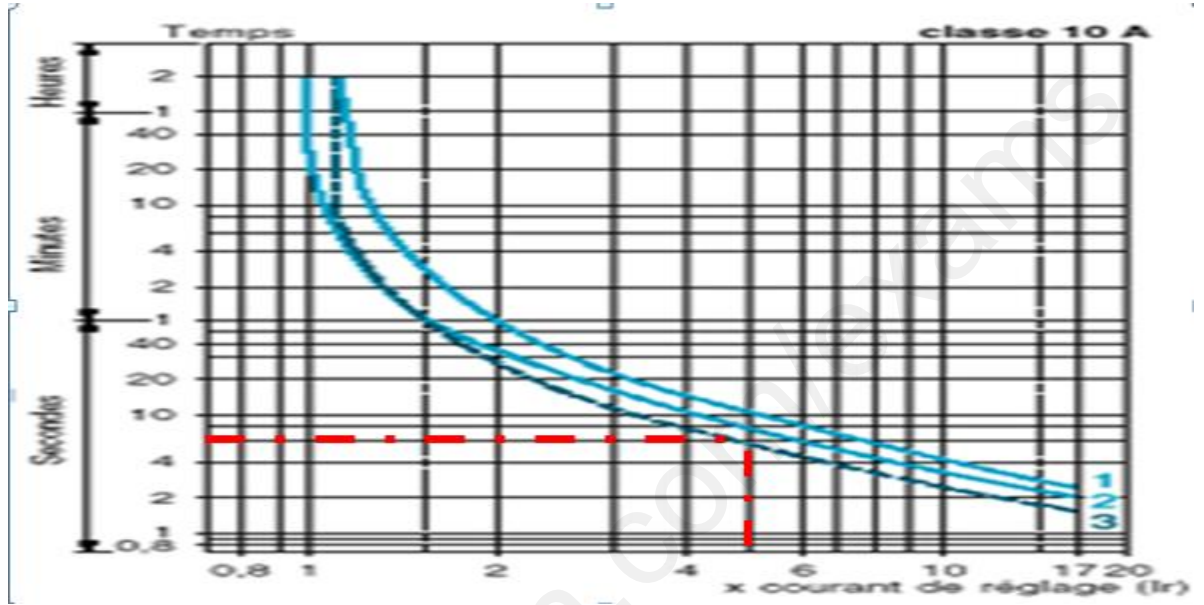

- الاعتاق او الافلات معناه فتح ملمس المغلوق التابع للمرحل الحراري الموجود في دارة التحكم (المشار اليه بدائرة حمراء في الشكل الموالي للدارة التحكم) فبتالي قطع التغذية عن المحرك لان بفتحه وشيعة الملامس تفقد تمغنطها.
- 2- قد وجدنا ان زمن الاعتاق هو 6,5 ثانية و بمان المحرك يصل الى السرعة الاسمية خلال 7,5 ثانية (زمن الاقلاع), فإن المرحل الحراري يفتح قبل نهاية الاقلاع. الخلاصة: اختيار $I_d = 5 I_r$ لم يكن مناسب.
- لو اخترنا $I_d = 3 I_r$ لكان زمن الافلات هو 11 ثانية و هو اكبر بقليل من زمن الاقلاع فهو اختار مناسب. (2ن)
- الاقلاع المباشر يستعمل مع محرك ذو قفص سنجاب 3 ~ ذات استطاعة ضعيفة أو متوسطة لتدوير الآلات الصغيرة.


التمرين 03: (4ن)

- تعطى اللوحة الاشهارية لمحرك 3 الاطوار لا متزامن دائما توترين للتشغيل: 380V/660V
- 1- التوتر الأكبر للمحرك هو التوتر بين طرفي الملفين اي بين طورين و يسمى بالتوتر المركب , اما التوتر الأصغر للمحرك هو التوتر بين طرفي الملف الواحد اي بين الطور و الحيايدي و يسمى التوتر البسيط. (2ن)
- 2- اقران المحرك 3 الاطوار يكون مثلثي لأن التوتر الأكبر لشبكة التغذية يساوي التوتر الأصغر للمحرك. (2ن)


فرض في الفصل الثالث

وثيقة إجابة التلميذ

6- املئ الفراغات:

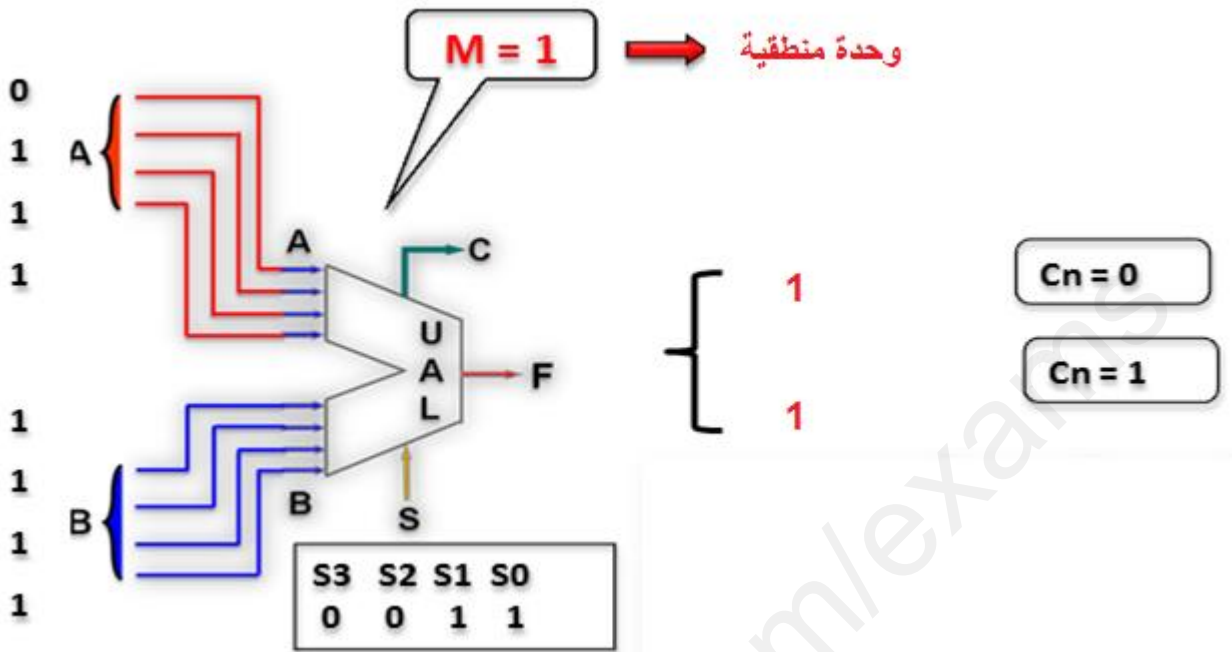

7- املئ الفراغات:

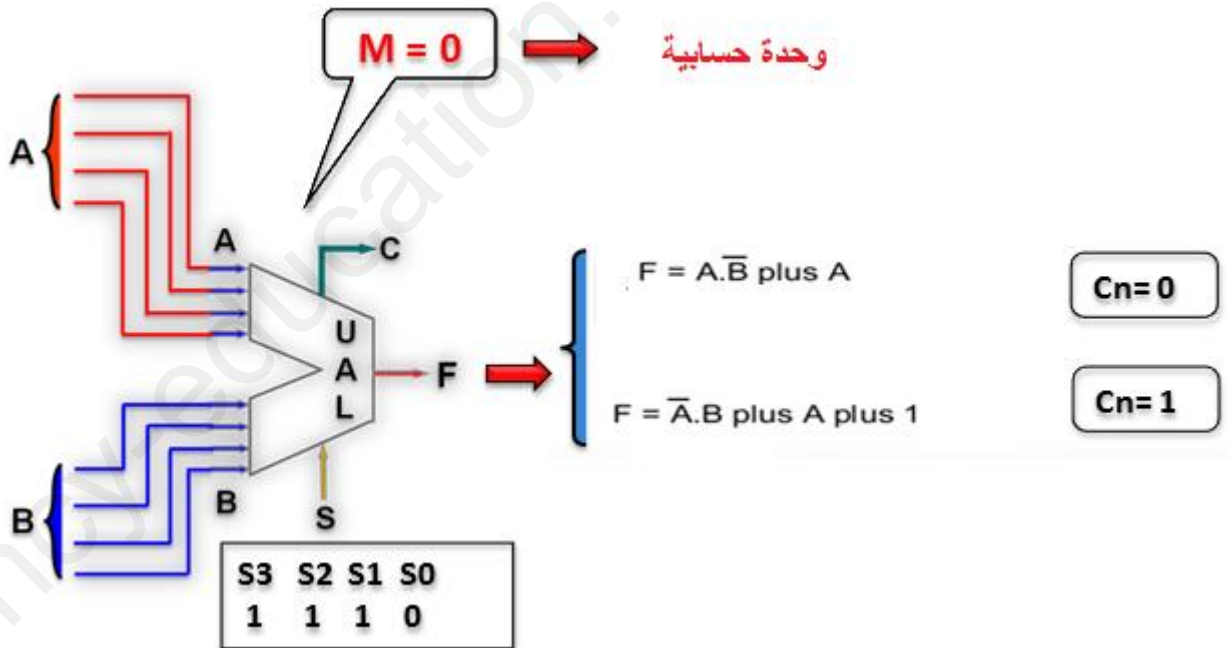

8- كيف تقرا هذه العبارة الموجودة في جدول تشغيل الدارة المندمجة: بالتفصيل:

تقرأ: $F = A \cdot B \text{ plus } (\bar{A} + B) \text{ plus } 1$ (نفي A أو B) + 1